Универзитет у Нишу, Електронски факултет
Катедра за микроелектронику
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМПОНЕНТЕ
01.10.2026.

ИСПИТ

1. (*15 поена*) У колу на слици 1 положај клизача потенциометра се мења линеарно између позиција 0 и 1. Скицирати облик промене напона V_{OUT} у функцији промене положаја клизача потенциометра. Познато је: $V_{CC} = V_{EE} = 15\,\mathrm{V}$, $R = 25\,\mathrm{k\Omega}$, $R_P = 100\,\mathrm{k\Omega}$.

2. (*15 поена*) У колу приказаном на слици 2 користи се фотоотпорник чија је отпорност у мраку $R_d = 1\,\mathrm{M\Omega}$, док је при осветљености 1000 lx, његова отпорност $400\,\Omega$. Дато је $V_{IN} = 5\,\mathrm{V}$.

   - Одредити вредност положаја клизача потенциометра укупне отпорности $1\,\mathrm{k\Omega}$, тако да при освељености 1000 lx буде $V_{OUT} = 2{,}5\,\mathrm{V}$.
   - Колика ће бити вредност напона V_{OUT} при осветљености 600 lx, ако клизач потенциометра остане у истом положају?

   Дата је релација:

$$R_f = R_d E^{-\chi}. \tag{1}$$

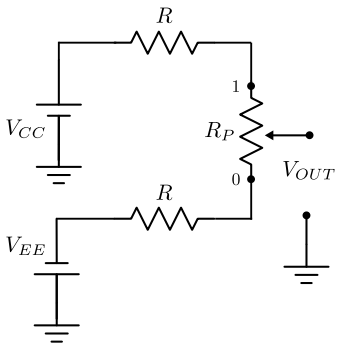

Слика 1

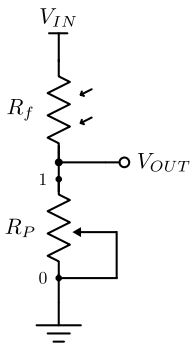

Слика 2

3. (*15 поена*) Затварањем прекидача P у колу на слици 3 почиње пуњење кондензатора. Одредити на коју вредност напона ће се напунити кондензатори. Колико времена је потребно да се тај напон достигне? Када се кондензатори у потпуности напуне, отвара се прекидач и почиње процес пражњења кондензатора. Одредити време потребно да се кондензатори у потпуности испразне. Познато је: $V_{IN} = 12\,\mathrm{V}$, $R = 1\,\mathrm{k\Omega}$, $C = 1\,\mu\mathrm{F}$.
   Процес пуњења кондензатора описан је релацијом:

$$v_c = V_S(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}), \tag{2}$$

   док се пражњење описује релацијом:

$$v_c = V_S e^{-\frac{t}{\tau}}. \tag{3}$$

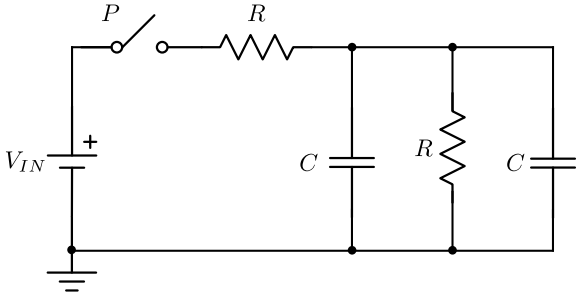

Слика 3

4. (*5 поена*) Израчунати временску константу калема индуктивности 47 nH који је редно везан са отпорником отпорности 2,2 kΩ. Колика је реактанса овог калема при фреквенцији од 10 kHz?

5. (*10 поена*) На примар мрежног трансформатора доводи се наизменични напон синусног облика ефективне вредности 230 V и фреквенције 50 Hz. Када је на секундар трансформатора прикључен отпорник отпорности 10 Ω, напон на секундару је 17 V, а струја кроз примар је 150 mA. Одредити степен корисног дејства овог трансформатора.

6. (*15 поена*) У колу на слици 3 искоришћене су црвена LE диода (D_1) и плава LE диода (D_2). Претпоставити да ће се црвена LE диода укључити при напону од 2 V, а плава LE диода при напону од 4 V. Ако је $V_1 = 5\,\text{V}$, одредити вредности отпорности отпорника R_1 и R_2, тако да и кроз једну и кроз другу диоду тече струја од 20 mA.

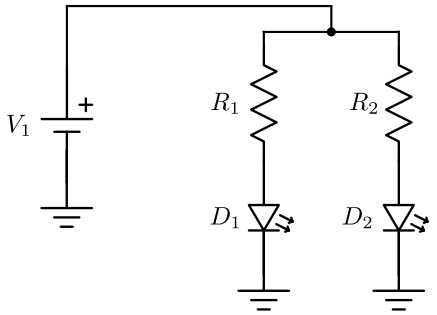

Слика 4

7. (*10 поена*) Коло оптокаплера са слике 5 садржи LED и фототранзистор. Ако је коефицијент спреге (однос струје колектора фототранзистора и струје директно поларисаног LED) $CTR = 8\%$, одредити вредност напона поларизације V_1 за коју ће на излазу кола бити напонски ниво логичке нуле. Познато је: $V_{CC} = 5\,\text{V}$, $R_C = 50\,\text{k}\Omega$, $R_1 = 5\,\text{k}\Omega$, $V_{CE(sat)} = 0{,}2\,\text{V}$, $V_{LED} = 1\,\text{V}$.

8. (*15 поена*) Одредити радну тачку (V_{DS}, I_D) за транзисторско коло приказано на слици 6. Напон прага овог транзистора је $V_T = 2\,\text{V}$, док при напону на гејту $V_{GS} = 4\,\text{V}$ струја дрејна у засићењу износи $I_{D(sat)} = 200\,\text{mA}$. Познато је: $V_{DD} = 24\,\text{V}$, $R_1 = 100\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 15\,\text{k}\Omega$ и $R_D = 200\,\Omega$.

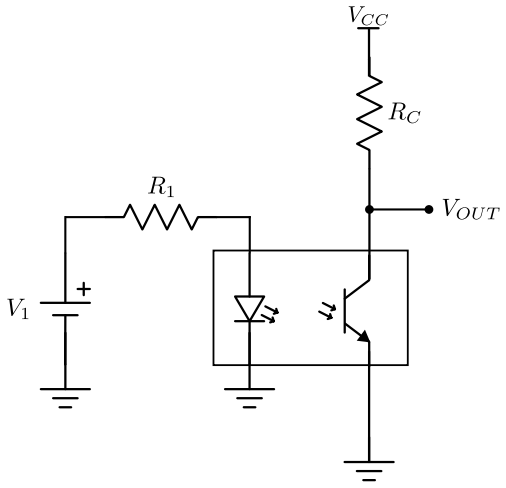

Слика 5

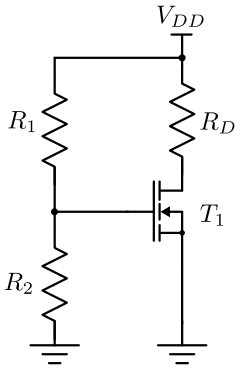

Слика 6

Предметни наставници

1. $V_{CC} = V_{EE} = 15V$

$R = 25k\Omega$

$R_p = 100k\Omega$

$V_{out}(k) = ?$

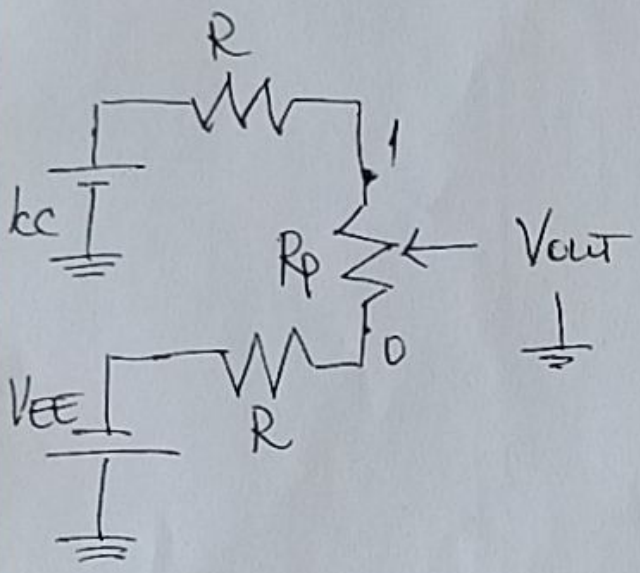

$K = 0$

$V_{out} = RI - V_{EE}$

$V_{out} = 25 \cdot 10^3 \cdot 92 \cdot 10^{-3} - 15$

$V_{out} = -10V$

$K = 1$ (2)

$V_{out} = (R_p + R)I - V_{EE}$

$V_{out} = 125 \cdot 10^3 \cdot 92 \cdot 10^{-3} - 15$

$V_{out} = 10V$ (2)

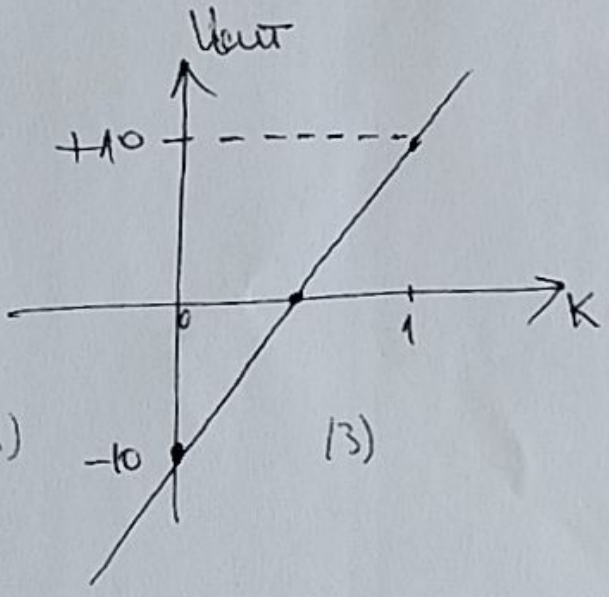

$V_{out} = (kR_p + R)I - V_{EE}$ (3)

$V_{CC} = RI + R_pI + RI - V_{EE}$ (3)

$I = \dfrac{V_{CC} + V_{EE}}{2R + R_p}$

$I = \dfrac{15 + 15}{2 \cdot 25 \cdot 10^3 + 100 \cdot 10^3}$

$I = \dfrac{30}{150 \cdot 10^3}$

$I = 0{,}2mA$ (2)

(3)

2. $R_d = 1M\Omega$

$E_1 = 1000lx$

$R_{f_1} = 400\Omega$

$V_{IN} = 5V$

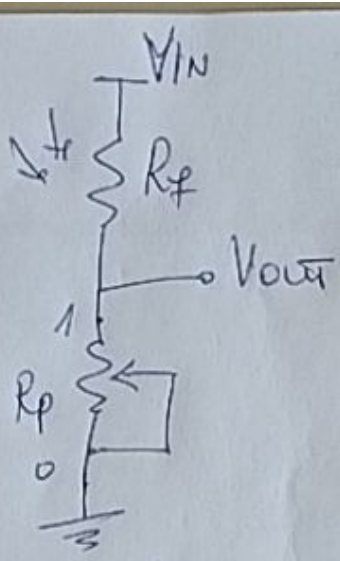

a) $R_p = 1k\Omega$

$E_1 = 1000lx$

$V_{OUT} = 2,5V$

$k = ?$

$$V_{OUT} = \frac{(1-k)R_p}{(1-k)R_p + R_{f_1}} \cdot V_{IN} \quad (3)$$

$$(1-k)R_p V_{OUT} + R_{f_1} V_{OUT} = (1-k)R_p V_{IN}$$

$$R_{f_1} V_{OUT} = (1-k)R_p (V_{IN} - V_{OUT})$$

$$1-k = \frac{R_{f_1} V_{OUT}}{R_p (V_{IN} - V_{OUT})}$$

$$k = 1 - \frac{R_{f_1} V_{OUT}}{R_p (V_{IN} - V_{OUT})} = 1 - \frac{400 \cdot 2,5}{1000 \cdot (5-2,5)} = 1 - 0,4 = 0,6 \quad (3)$$

b) $k = 0,6$

$E_2 = 600lx$

$V_{OUT} = ?$

$$V_{OUT} = \frac{(1-k)R_p}{(1-k)R_p + R_{f_2}} \cdot V_{IN}$$

$$R_{f_2} = R_d E_2^{-x} \quad (2)$$

$$R_{f_1} = R_d E_1^{-x} \rightarrow E_1^{-x} = \frac{R_{f_1}}{R_d} \quad / \log$$

$$-x \log E_1 = \log \frac{R_{f_1}}{R_d}$$

$$x = -\frac{\log \frac{R_{f_1}}{R_d}}{\log E_1} = 1,13 \quad (4)$$

$$R_{f_2} = 1000\,000 \cdot 600^{-1,13} = 725,58\Omega$$

$$V_{OUT} = \frac{(1-0,6) \cdot 1000}{(1-0,6)1000 + 725,58} \cdot 5 = 1,72V \quad (3)$$

3)

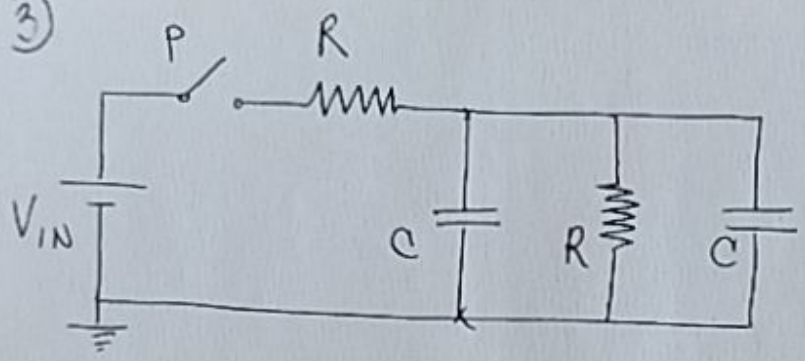

$V_{IN} = 12V$, $R = 1k\Omega$, $C = 1\mu F$

$$V_C = \frac{R}{R+R} \cdot V_{IN} = \frac{1}{2} V_{IN} = 6V$$ ③

$5\tau_{ch} = 5 \cdot R_e \cdot C_e$

②

$C_e = C + C = 2\mu F$

$$R_e = \frac{R \cdot R}{R+R} = \frac{R^2}{2R} = \frac{R}{2} = 0{,}5\,k\Omega$$ ②

$5\tau_{ch} = 5 \cdot R_e \cdot C_e = 5 \cdot 0{,}5 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^{-6}$

$5\tau_{ch} = 5 \cdot 10^{-3} s = 5\,ms$ ③

②

$5\tau_{dis} = 5 \cdot R \cdot C_e$

$5\tau_{dis} = 5 \cdot 1 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^{-6}$

$5\tau_{dis} = 10 \cdot 10^{-3} s$

$5\tau_{dis} = 10\,ms$ ③

4. $L = 47\,nH = 47 \cdot 10^{-9}\,H$

$R = 2{,}2\,k\Omega = 2{,}2 \cdot 10^{3}\,\Omega$

$f = 10\,kHz = 10 \cdot 10^{3}\,Hz$

$\tau = \frac{L}{R} = \underline{2{,}136 \cdot 10^{-11}\,s}$

$X_L = 2\pi f L = 2{,}95 \cdot 10^{-3}\,\Omega = \underline{2{,}95\,m\Omega}$

5. $V_1 = 230V$ $f_1 = 50Hz$

$R_L = 10\Omega$

$V_2 = 17V$

$I_1 = 150mA$

$\eta = ?$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100\% \quad (2)$$

$$P_2 = \frac{V_2^2}{R_L} = 28,9W \quad (3)$$

$$P_1 = I_1 \cdot V_1 = 34,5W \quad (3)$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100\% = 83,76\% \quad (2)$$

6. $V_1 = 5V$ (15p)

$V_{D_1} = 2V$

$V_{D_2} = 4V$

$I_D = 20mA$

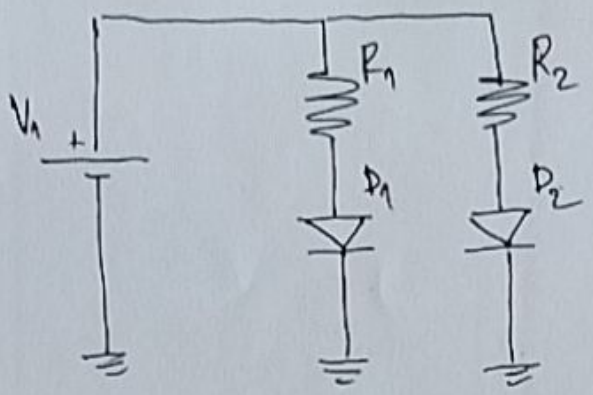

$V_1 = V_{R_1} + V_{D_1}$ 2

$V_{R_1} = V_1 - V_{D_1}$

$\boxed{V_{R_1} = 3V}$ 1

$R_1 = \frac{V_{R_1}}{I_D}$

$\boxed{R_1 = 150\,\Omega}$ 3

$V_{R_2} = V_1 - V_{D_2}$ 2

$V_{R_2} = 5 - 4 = 1$

$\boxed{V_{R_2} = 1V}$ 2

$R_2 = \frac{V_{R_2}}{I_D}$ 2

$\boxed{R_2 = 50\,\Omega}$ 3

f. (10p)

CTR = 8%

$V_{CC} = 5V$

$R_C = 50k\Omega$

$R_1 = 5k\Omega$

$V_{CEsat} = 0,2V$

$V_{LED} = 1V$

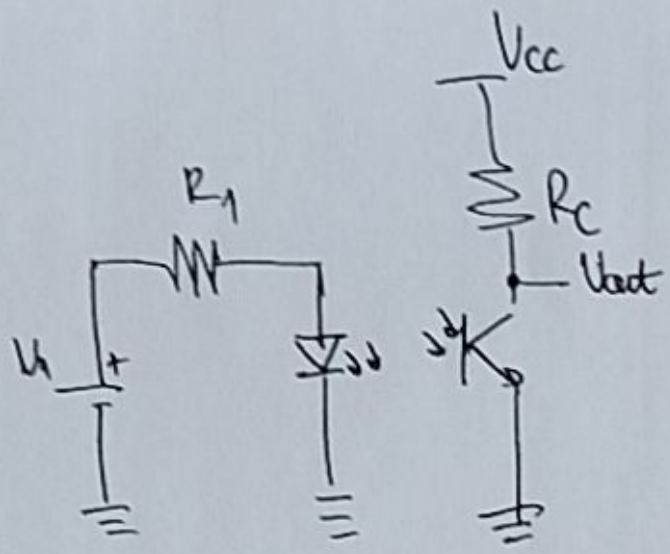

$V_{out} = V_{CEsat} = 0,2V$ 2

$V_{CC} = R_C I_C + V_{out}$ 1

$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{R_C}$

$I_C = 96 \cdot 10^{-6} A$

$\boxed{I_C = 96 \mu A}$ 2

$CTR = \frac{I_C}{I_{LED}}$ 1

$I_{LED} = \frac{I_C}{CTR}$

$\boxed{I_{LED} = 1,2 mA}$ 2

$V_1 = R_1 \cdot I_{LED} + V_{LED}$

$V_1 = 5 \cdot 10^{3} \cdot 1,2 \cdot 10^{-3} + 1$

$V_1 = 1 + 6$

$\boxed{V_1 = 7V}$ 2

8. $V_T = 2V$

$V_{GS} = 4V \rightarrow I_{D_{sat}} = 200\ mA$

$V_{DD} = 24V$

$R_1 = 100\ k\Omega$

$R_2 = 15\ k\Omega$

$R_D = 200\ \Omega$

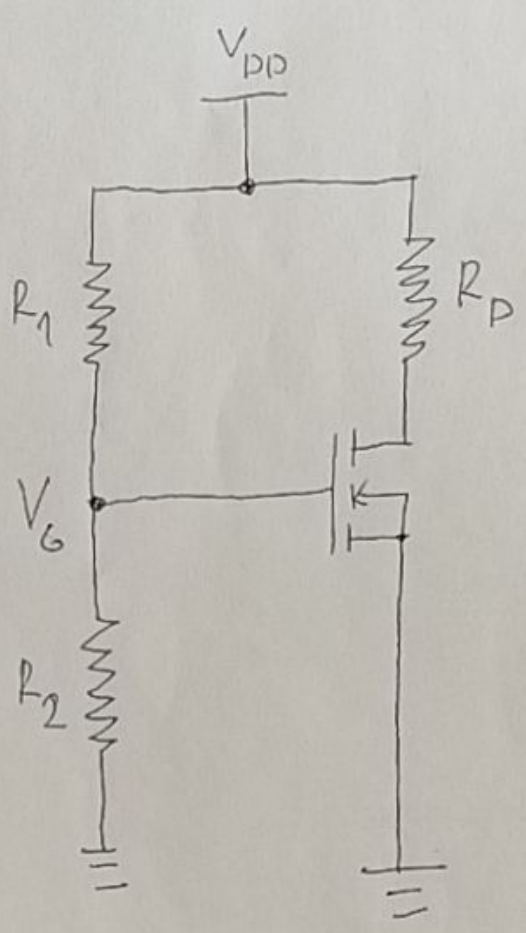

$$I_D = \frac{1}{2} k (V_{GS} - V_T)^2$$

$$V_G = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{DD}$$

$V_G = 3,13V$ 3

$V_{GS} = V_G - V_S$

$V_S = 0V \Rightarrow \boxed{V_{GS} = 3,13V}$ 2

$V_{DD} = R_D I_D + V_{DS}$ 3

$V_{GS} > V_T \Rightarrow$ канал је формиран

$V_{DS(sat)} = V_{GS} - V_T = 1,13V$ 3

$$I_D = \frac{1}{2} k (V_{GS} - V_T)^2$$

$$k = \frac{2 I_D}{(V_{GS} - V_T)^2} = 0,1 \frac{A}{V^2}$$

пп. здачење: 2

$I_D = \frac{1}{2} k (V_{GS} - V_T)^2 = 63,85\ mA$

$V_{DS} = V_{DD} - R_D I_D = 11,23V$

$V_{DS} > V_{DS_{sat}} \Rightarrow$ пп. тачка

RT ($V_{DS} = 11,23V$; $I_D = 63,85\ mA$) 2